

— Informatik I — Modul 4: Schaltwerke



Modul 4: Schaltwerke

- Formale Grundlagen
 - Endliche Automaten
- Asynchrone Schaltwerke, Flip-Flops
- Synchrone Schaltwerke
- Spezielle Schaltwerke
 - Register, Zähler, Schieberegister




Schaltwerke

- Schaltnetze (kombinatorische Schaltungen):
 - Die Ausgabe hängt lediglich von den Werten der Eingangsvariablen zum gleichen Zeitpunkt ab.
 - Für diese Unterscheidung seien Laufzeitverzögerungen vernachlässigt!
- Schaltwerke (sequentielle Schaltungen):
 - Die Ausgabewerte hängen auch von Belegungen der Eingangsvariablen zu vergangenen Zeitpunkten ab.



Schaltwerke

 - Man faßt alle Abhängigkeiten von Werten der Vergangenheit in einem sogenannten **Zustand** zusammen.
- Das Schaltwerk erzeugt damit seine Ausgabe in Abhängigkeit von den augenblicklichen Eingangsvariablen und seinem Zustand; diese Größen beeinflussen auch den nächsten Zustand des Schaltwerks.
- Man kann Schaltwerke als Implementierungen von deterministischen endlichen Automaten interpretieren.



Zustände einer Ampel




Einführung in die Automatentheorie

- Ein 6-Tupel $M = (E, A, Z, \delta, \omega, z_0)$ heißt **Automat**, wenn E, A und Z nichtleere Mengen sind
 - E ist die Menge der **Eingangsbelegungen** e ,
 - A die Menge der **Ausgangsbelegungen** a und
 - Z die Menge der **Zustände** z .
- **Überföhrungsfunktion** $\delta: Z \times E \rightarrow Z$
 - δ ist eine auf der Menge $Z \times E$ definierte Funktion, deren Werte in Z liegen.
- **Ausgabefunktion** $\omega: Z \times E \rightarrow A$
 - ω eine auf der Menge $Z \times E$ definierte Funktion, deren Werte in A liegen.
- **Grundzustand** z_0




Beispiel

- Allgemein:

 

- Ampel (nicht vollständig spezifiziert)

 

$E = \{\text{Auto auf Kontaktschleife, Fußgängertaste gedrückt, ...}\}$

$A = \{\text{Starte Wartezeit rot/gelb, Starte Summer, ...}\}$

$Z = \{\text{rot, rot/gelb, grün, gelb}\}$

$\delta(\text{rot, Auto auf Kontaktschleife}) = \text{rot/gelb}$
 $\omega(\text{rot, Auto auf Kontaktschleife}) = \text{Starte Wartezeit rot/gelb}$




Einführung in die Automatentheorie

- Die Zustandsmenge Z ermöglicht die **Speicherung** von Wissen über Eingangsbelegungen der Vergangenheit.
- Die **aktuelle Ausgabebelegung** wird durch die Funktion ω , der neue Zustand durch die Funktion δ aus den **aktuellen Eingangsbelegungen und dem alten Zustand** erzeugt.

Mealy- und Moore-Automat (1)

- Hängt der Ausgabewert lediglich vom augenblicklichen Zustand ab, spricht man in diesem Falle von einem **Moore-Automaten** oder **Moore-Schaltwerk**.

 
$$\begin{aligned} a &= \omega(z) & z^{\text{neu}} &= \delta(z, e) \\ a &\in A; & e &\in E; & z, z^{\text{neu}} &\in Z \end{aligned}$$



Mealy- und Moore-Automat (2)

- Geht auch die Eingabebelegung in die Berechnung des Ausgabewertes ein, erhält man in diesem Falle einen **Mealy-Automaten** oder **Mealy-Schaltwerk**.

 
$$\begin{aligned} a &= \omega(z, e) & z^{\text{neu}} &= \delta(z, e) \\ e &\in E; & a &\in A; & z, z^{\text{neu}} &\in Z \end{aligned}$$



Verhaltensunterschied dieser Automaten (1)

- Mealy-Automat:**
 - Ausgabewerte können sich sofort mit der Änderung von Eingabevariablen ändern.
- Mealy-Automat 1. Art:**
 - Es wird zunächst aus der neu anliegenden Eingabebelegung die Ausgabebelegung gebildet und dann in den Folgezustand gewechselt.


- Anwendung: **synchrone Schaltwerke**

 

Verhaltensunterschied dieser Automaten (2)

- Mealy-Automat 2. Art:**
 - Es wird zunächst aus der neu anliegenden Eingabebelegung der Folgezustand und dann mit der noch anliegenden Eingabebelegung die Ausgabebelegung gebildet.


- Anwendung: **asynchrone Schaltwerke**

 

Verhaltensunterschied dieser Automaten (3)

- Moore-Automat:**
 - Die Ausgabebelegung ist unabhängig von der Eingabebelegung, sie kann sich nur nach einem Zustandswechsel ändern.

 - Anwendung: **synchrone und asynchrone Schaltwerke**



Darstellungsmöglichkeiten (1)

- Beim Entwurf eines Automaten liegt die Aufgabenstellung zunächst in einer **informalen globalen** Form vor z.B. durch:
 - Pflichtenheft:**
Beschreibt verbal, was die zu entwerfende Schaltung leisten soll.
 - Weitere Pläne:**
Ablaufpläne, Technologiebeschreibung, usw. zur Ergänzung der verbalen Beschreibung
- Für einen systematischen und ggf. rechnergestützten Entwurf ist ein Übergang zu einer **formalisierten Beschreibung**, die das Sollverhalten ausreichend spezifiziert, notwendig.




Darstellungsmöglichkeiten (2)

- Vier unterschiedliche Möglichkeiten zur formalisierten Beschreibung des Verhaltens eines Automaten sollen an einem Beispiel demonstriert werden:
- Beispiel:**
 - Durch ein Schaltwerk soll eine einlaufende Impulsfolge am Eingang x derart verarbeitet werden, daß die Eingangsimpulse x abwechselnd an den beiden Ausgängen y_0 und y_1 erscheinen.
- Gesucht ist eine formalisierte Beschreibung dieses Problems.




 1. Zeitdiagramm

- Dient zur Veranschaulichung des Problems.
- Es wird eine **beispielhafte** Folge von Eingabebelegungen dargestellt.



1. Zeitdiagramm

 

- $z_1 =$ Ausgabe von $y_0 y_1 = 00$ und warten auf $x = 1$ zur Ausgabe an Ausgang y_0
- $z_2 =$ Ausgabe von $y_0 y_1 = 10$ und warten auf $x = 0$
- $z_3 =$ Ausgabe von $y_0 y_1 = 00$ und warten auf $x = 1$ zur Ausgabe an Ausgang y_1
- $z_4 =$ Ausgabe von $y_0 y_1 = 01$ und warten auf $x = 0$



2. Ablauftabelle

Sind die Zustände bekannt, so kann die Überföhrungsfunktion $z_{k+1} = \delta(z_k, x)$ und die Ausgabefunktion $(y_0, y_1) = \omega(z_k, x)$ in einer **Ablaufabelle** dargestellt werden.

z_k	x	z_{k+1}	$y_0 y_1$
z_1	0	z_1	00
z_1	1	z_2	10
z_2	1	z_2	10
z_2	0	z_3	00
z_3	0	z_3	00
z_3	1	z_4	01
z_4	1	z_4	01
z_4	0	z_1	00

Start-
zustand z_k Eingangs-
belegung Folge-
zustand z_{k+1} Ausgangs-
belegungen



3. Automatentabelle

- Andere Darstellungsform desselben Sachverhalts:
 - In senkrechter Richtung: die Zustände.
 - In waagerechter Richtung: die Eingangsbelegungen.
 - In der Matrix: die Folgezustände.


z_k	z_{k+1}		$y_0 y_1$	z_k	$z_{k+1}/y_0 y_1$	
	x=0	x=1			x=0	x=1
z_1	z_1	z_2	00	z_1	$z_1/00$	$z_2/10$
z_2	z_3	z_2	10	z_2	$z_3/00$	$z_2/10$
z_3	z_3	z_4	00	z_3	$z_3/00$	$z_4/01$
z_4	z_1	z_4	01	z_4	$z_1/00$	$z_4/01$

Moore-Automat Mealy-Automat



 4. Automatengraph

- Die Überföhrungs- und Ausgabefunktionen werden in einem **gerichteten Graphen** $AG = (Z, K)$ dargestellt, wobei Z die Menge der Zustände z und K die Menge der Übergänge k zwischen den Zuständen ist.
- Die Eingabebelegungen werden an die Kanten der zugehörigen Zustandsübergänge geschrieben.




Realisierung von Automaten

- Zur Speicherung vergangener Informationen ist ein **Zustandsspeicher** erforderlich.
- Einfachste Form dieses Zustandsspeichers:

- Rückkopplung

- Durch die Rückkopplung lassen sich die in den Eingangsvariablen nicht mehr repräsentierten Informationen wieder am Eingang zur Verfügung stellen.

Beispiel: Rückgekoppeltes NOR-Gatter

 


Als **ideales Gatter** betrachtet, ist die Schaltung **unzulässig**, denn es müßte gleichzeitig gelten:

$$z^{neu} = \bar{z} \quad \text{und} \\ z = z^{neu}$$

Rückgekoppeltes NOR-Gatter

 In der **Realität** hat jede Schaltung hat eine **Verzögerungszeit** größer 0 (Totzeitmodell).




Mit dieser Verzögerung erhält man:

$$z'^{neu}(t+\Delta) = z(t) \\ z(t+\Delta) = z'^{neu}(t+\Delta)$$


Rückgekoppeltes NOR-Gatter

 Zeichnet man die Schaltung etwas anders, so sieht man, daß das **Δ-Verzögerungsglied** dem **Speicher** entspricht.



Rückgekoppeltes NOR-Gatter

 Das Zeitverhalten dieser Schaltung im Zeitdiagramm:



Das Verhalten der Schaltung ist stark von den Verzögerungszeiten abhängig.

Flankensteuerung

- Nur während der positiven (0 → 1) oder der negativen (1 → 0) Taktfanke werden die Eingabewerte in den Speicher übernommen.

- **Vorteil:**
Eingänge müssen nur für eine sehr kurze Zeitspanne gültig sein (und nicht über eine ganze Takthälfte wie bei der Pegelsteuerung).

⇒ die Auswertzeitpunkte sind exakter definiert



Schaltensymbol für einen flankengesteuerten Takteingang

Synchrone Schaltwerke vs. Asynchrone Schaltwerke (1)

- Synchrone Schaltwerke:
 - Mittlere und größere Schaltwerke werden fast immer als synchrone Schaltwerke entworfen.
- Vorteil:
 - Leichter zu analysieren und zu entwerfen als asynchrone Schaltwerke.
- Grund:
 - Synchrone Schaltwerke sind unabhängig von (teilweise fertigungsabhängigen) Verzögerungszeiten.

Synchrone Schaltwerke vs. Asynchrone Schaltwerke (2)

- Wird die Dauer des Taktes nur größer als die maximale Verzögerungszeit im Schaltnetz gewählt:
 - ⇒ Die Ausgänge der Schaltnetze δ und ω haben sich stabilisiert, bevor sie sich auf z^{neu} auswirken.
 - ⇒ Zur Analyse und Synthese eines synchronen Schaltwerks muß man lediglich die Schaltnetze δ und ω betrachten.
- Die Schaltung kann an den Stellen aufgetrennt werden, an denen die Speicherelemente sitzen.


Synchrone Schaltwerke vs. Asynchrone Schaltwerke (3)

- Asynchrone Schaltwerke:
 - Die in synchronen Schaltwerken benutzten Speicherbausteine sind selbst kleine asynchrone Schaltwerke.
 - Immer schneller werdende Bausteine zwingen zu teilweise asynchronen Entwurfstechniken.

Warum ?

Synchrone Schaltwerke vs. Asynchrone Schaltwerke (4)

 - Begründung:
 - Werden die Verzögerungszeiten der verwendeten Bausteine kleiner als die Signallaufzeiten auf der Schaltungsplatine/auf dem Chip (ca. 20-30 cm/ns)
 - ⇒ dann ist der Takt ist nicht länger synchron, da er die einzelnen Bausteine je nach Entfernung zu für die Bausteine unterschiedlichen wahrnehmbaren Zeitpunkten erreicht!




1 GHz Takt = 1 ns Taktdauer!

Beispiel: Asynchrones SW (Schaltbild des Speichers)


Übergangsgleichung: $\ddot{u}^+ = \overline{r \vee \ddot{u} \vee s} = \bar{r} (\ddot{u} \vee s)$

Ausgangsgleichung: $q = \ddot{u}$

 

 Beispiel: Asynchrones RS-Flipflop

- Dieser Speicher ist ein Standardelement.
 - Es wird als **asynchrones RS-Flipflop** (bistabile Kippstufe) bezeichnet.
 - Es wird üblicherweise nur etwas anders gezeichnet:



- Der zusätzliche Ausgang p ist im allgemeinen komplementär zu q, solange r und s nicht gleichzeitig 1 sind: $p = \bar{q}$
- Nur für die beim Entwurf ausgesparte (und damit verbotene) Eingabebelegung $(r, s) = (1, 1)$ ist $p = q = 0$



Probleme asynchroner Schaltwerke

- Asynchrone Schaltwerke arbeiten ohne einen zentralen Takt:
 - Sie reagieren sofort auf jede Änderung der Eingangs- und Zustandsvariablen.
 - Sie sind **sehr störempfindlich**
- **Wettläufe** von Zustandsvariablen:
 - Diese verursachen falsche Zustandsübergänge
 - Abhilfe: Wettlaufreie Zustandskodierung
- **Hasardfehler** in den Übergangs-Schaltnetzen:
 - Hierauf reagieren asynchrone Schaltwerke naturgemäß sehr empfindlich. Hasardfehler können ebenfalls falsche Zustandsübergänge und Oszillationen verursachen
 - Abhilfe: Entwurf hasardarmer Schaltnetze für die Übergangs- und Ausgabefunktionen.



Probleme asynchroner Schaltwerke

- Zur weiteren Verringerung des Störrisikos arbeiten asynchrone Schaltwerke darüber hinaus meist im sogenannten

normal fundamental mode.

- Hierbei darf sich maximal eine Eingangsvariable gleichzeitig ändern.
- Ein Eingabewechsel kann erst dann erfolgen, wenn alle internen Änderungen abgeklungen sind.



Wiederholung

- **Schaltnetze**: Ausgabe hängt nur von Eingangssignalen ab (kombinatorische Schaltungen, combinational circuits)
- **Schaltwerke**: Ausgabe kann auch von internen Zustand abhängen (sequentielle Schaltungen, sequential circuits)
- **Synchrones Schaltwerk**: Zustandsspeicher ist taktgesteuert, andernfalls asynchron




Flipflops als Zustandsspeicher

- Die Probleme asynchroner Schaltwerke treten bei synchronen Schaltwerken nicht auf.
- Da alle Zustandsspeicher bei synchronen Schaltwerken durch einen zentralen Takt gesteuert werden, können sich alle Übergänge und die damit verbundenen Wettläufe stabilisieren, bevor der neue Zustand eingenommen wird.
- **Synchrone Schaltwerke benötigen taktgesteuerte Zustandsspeicher**
- Hierfür werden **Flipflops** verwendet.
- Es existieren eine Reihe verschiedener Flipflop-Typen.




RS-Flipflop

- **Verhalten (RS-Flipflop)**:
 - Eingang s soll den Speicher setzen ($s=1 \Rightarrow$ Ausgang $q=1$)
 - Eingang r soll den Speicher rücksetzen ($r=1 \Rightarrow q=0$)
 - Speichern: r und s beide 0 \Rightarrow q behält letzten Wert
 - Verboten: r und s gleichzeitig 1 \Rightarrow die Ausgänge p und q sind komplementär
 - Die Zustandsvariable q und ihre Negation \bar{q} ($= p$) stehen am Ausgang zur Verfügung.
- **Schaltsymbol des asynchronen RS-Flipflops**:

 

RS-Flipflop → pegelgesteuertes RS-Latch

 - Um das RS-Flipflop in einem synchronen Schaltwerk verwenden zu können:
 - Taktsignal muß eingeführt werden, welches die Änderung der Zustandsvariablen in der inaktiven Taktphase verhindert.
 - Dies ist leicht zu erreichen, indem man die beiden Eingänge durch je ein UND-Gatter mit diesem Takt verknüpft:
- Wir erhalten das **pegelgesteuerte RS-Latch**




© 2011 Burkhard Stiller

M4 – 43



Anmerkung zur Notation

 - Die Ziffer 1 bei den Eingängen (1S, 1R) bedeutet, daß sie in ihrer Wirksamkeit von dem ebenfalls mit 1 gekennzeichneten Takt C1 abhängen.
- Verursacht ein Eingang die Abhängigkeit, so folgt die Ziffer der Eingangsvariablen, anderenfalls geht sie voraus.



© 2011 Burkhard Stiller

M4 – 44



Ansteuertabelle (RS-Flipflop)

- Beim Entwurf synchroner Schaltwerke sind Zustand und gewünschter Folgezustand bekannt.
- Gesucht sind die Werte der Ansteuervariablen der Flipflops.
- Diese lassen sich leicht mit Hilfe der sog. **Ansteuertabelle** eines Flipflops bestimmen.
- Die Ansteuertabelle gibt den Zustandsübergang eines Flipflops unter den verschiedenen Eingabebelegungen wieder.
 - Sie läßt sich i.a. auf einfache Weise aus der Funktionstabelle der Ausgabe- und Übergangsfunktionen gewinnen.

© 2011 Burkhard Stiller

M4 – 45



Ansteuertabelle (RS-Flipflop)

Ansteuertabelle des asynchronen RS-Flipflops:

q^t	q^{t+1}	r	s	
0	0	-	0	Halten
0	1	0	1	Setzen
1	0	1	0	Rücksetzen
1	1	0	-	Halten

Voraussetzung:

Es dürfen keine unerlaubten Eingangsbelegungen auftreten.


© 2011 Burkhard Stiller

M4 – 46



D-Flipflop

 - Bei einem RS-Flipflop ist stets die Nebenbedingung ($r \wedge s = 0$) zu beachten.
- Führt man eine Eingangsvariable d bejaht zum S-Eingang und negiert zum R-Eingang, ist diese Bedingung stets erfüllt.
- Damit erhält man ein sogenanntes **D-Latch**.



© 2011 Burkhard Stiller

M4 – 47



Verhalten des D-Flipflops

Verhalten:

- Der anliegende Eingabewert wird in allen Fällen als Flipflopzustand übernommen und einen Takt lang gespeichert.
- Das Eingangssignal wird um eine Taktperiode verzögert am Ausgang zur Verfügung gestellt.
- Daher der Name D-Latch von "to delay" = verzögern

Funktionstabelle:

d	q^t	q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

© 2011 Burkhard Stiller

M4 – 48



Ansteuertabelle des D-Latch

q^t	q^{t+1}	d
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

d	q^t	q^{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1


Leicht aus der Funktionstabelle durch Permutieren der Spalten gewinnbar.

Taktflankengesteuertes D-Flipflop

- Ein taktflankengesteuertes **D-Flipflop** erhält man durch die Zusammenschaltung zweier D-Latches, die mit komplementären Taktpegeln gesteuert werden.
- Das erste Latch wird **Master-Latch**, das zweite **Slave-Latch** genannt.
- Ein solches Flipflop wird auch als **Master-Slave-Flipflop** bezeichnet.



Funktionsweise

- Während $T = 0$ folgt das erste Latch den Änderungen des Eingangssignals d , während das zweite Latch verriegelt ist.
- Ändert sich T von 0 auf 1 (positive Taktflanke), wird das erste Flipflop verriegelt.
- Unabhängig von den nun auftretenden Änderungen von d bleibt der Ausgabewert q_1 gleich dem Wert von d , der beim 0-1-Wechsel des Taktes anlag.
- Dieser Wert wird in das zweite Latch übernommen und dort auch weiter gespeichert, wenn T wieder auf 0 zurückgeht.

 

Anmerkungen


- D-Flipflops sind die am einfachsten zu realisierenden flankengesteuerten Speicherelemente.
 - Sie sind wegen des geringen Flächenbedarfs die in integrierten Schaltungen am häufigsten verwendeten Speicherglieder.
- Im Schaltsymbol wird die **Taktflankensteuerung** durch ein Dreieck am Takteingang spezifiziert.
 - Bei einer Steuerung mit der **negativen Taktflanke** wird ein Negationszeichen vor das Dreieck gesetzt.

  

JK-Flipflop

- Beim RS-Flipflop war die Eingangsvariablen-Kombination $r = s = 1$ verboten
- Ziel: Ein Flipflop entwerfen, welches diese Kombination nutzt.
- Als vierte Funktion neben "speichern", "setzen" und "rücksetzen" soll bei Eingangskombination $r = s = 1$ der Flipflop-Inhalt **komplementiert** werden.
- Bezeichnung:
 - j : resultierender Setzeingang
 - k : resultierender Rücksetzeingang
 → **JK-Flipflop**
- Dieses Verhalten lässt sich durch Zusatzbeschaltung schon bekannter Flipflops erreichen.

Schaltbild des synchronen JK-Flipflops

 

$$d = q^t \bar{k} \vee \bar{q}^t j$$

Funktions-/Ansteuertabelle des JK-Flipflops


Verkürzte Funktionstabelle des JK-Flipflops:	j	k	q^{t+1}	Funktion
	0	0	q^t	speichern
	0	1	0	rücksetzen
	1	0	$\underline{1}$	setzen
	1	1	$\overline{q^t}$	wechseln

Aus obiger Tabelle lässt sich auch leicht die Ansteuertabelle des JK-Flipflops gewinnen:

q^t	q^{t+1}	j	k
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

Das T-Flipflop

 - Ein **T-Flipflop** ("to toggle", kippen) hat nur einen Eingang.
- Liegt an diesem Eingang eine "1", kippt das Flipflop mit jedem Taktimpuls in einen anderen Zustand, hat die Eingangsvariable den Wert "0", behält das Flipflop seinen alten Zustand bei.
- Durch geeignete Eingangsbeschaltung eines JK-Flipflops lässt sich leicht das Verhalten eines T-Flipflops erzeugen.



Synchrones T-Flipflop

T-Flipflop: Verkürzte Funktionstabelle

- Verkürzte Funktionstabelle des T-Flipflops

e	q^{t+1}	Funktion
0	q^t	speichern
1	$\overline{q^t}$	wechseln

- Ein synchrones Setzen oder Rücksetzen des T-Flipflops ist mit dem Eingang e nicht möglich.
- Um das Flipflop in einen definierten Grundzustand zu bringen, ist daher ein zusätzlicher Setz- oder Rücksetzeingang notwendig.

Zusammenfassung

- RS-Flipflop** (asynchron): $r=s=1$ verboten → **RS-Latch** (getaktet, pegelgesteuert)
- D-Flipflop, D-Latch**: r und s = 0 immer beachtet
- Taktflankengesteuertes D-Flipflop** durch Zusammenschaltung zweier D-Latches
- JK-Flipflop**: r und s = 1 → Ausgang komplementieren
- T-Flipflop**: Eingang 1 → Ausgang komplementieren, sonst speichern

Wichtige Hilfsmittel: Ansteuertabellen

q^t	q^{t+1}	r	s	RS-Flipflop	q^t	q^{t+1}	d
0	0	-	0		0	0	0
0	1	0	1		0	1	1
1	0	1	0		1	0	0
1	1	0	-	D-Flipflop	1	1	1

q^t	q^{t+1}	j	k	JK-Flipflop	q^t	q^{t+1}	e
0	0	0	-		0	0	0
0	1	1	-		0	1	1
1	0	-	1		1	0	1
1	1	-	0	T-Flipflop	1	1	0

Modul 4: Schaltwerke

- Formale Grundlagen
 - Endliche Automaten
- Asynchrone Schaltwerke, Flip-Flops
- Synchrone Schaltwerke
- Spezielle Schaltwerke
 - Register, Zähler, Schieberegister

Entwurf synchroner Schaltwerke

- Die Vorgehensweise beim Entwurf synchroner Schaltwerke soll ebenfalls an einem Beispiel erläutert werden.
- Beispiel: Serienaddierer
 - Zwei beliebig lange Dualzahlen sollen stellenweise addiert werden.
 - Die Addition beginnt mit der Stelle niedrigster Wertigkeit.
 - In jeder nachfolgenden Stelle muß der Übertrag der vorhergehenden Stelle berücksichtigt werden.
 - Die Zahlen werden bitweise eingegeben, pro Taktschritt eine Stelle.
 - Die Ausgabe soll ebenfalls bitweise erfolgen, wobei die Ausgabefolge zu jedem Zeitpunkt die Summe der bisherigen Eingabefolgen (ohne Übertrag) darstellt.

$$\begin{array}{r} 1001101001 \\ + 1010011010 \\ \hline 1010000011 \end{array} \qquad 617 + 666 = 1283$$

- später mehr zur Rechnerarithmetik!



Grundsätzliche Vorgehensweise

Ausgangsbasis: verbale Aufgabenstellung

- Zusammenstellung der Ein- und Ausgabeveriablen
- Festlegung der Zustände
- Entwerfen des Automatengraphen
- Aufstellen einer Automaten-tafel
- Wahl der Zustandskodierung
- Erzeugung der kodierten Ablauf-tabelle um Flipflops
- Erweiterung der Ablauf-tabelle um Ansteuer-netze der Flipflops
- Minimierung der Ausgangs- und Ansteuer-netze der Flipflops
- Schaltwerk zeichnen




Aufstellen des Automatengraphen

 - Beispiel des Serienaddierers:
Zwei Eingabevariablen-Folgen, eine Zahl x und eine Zahl y, sowie eine Folge von Ausgabewerten, die Summe s.
- In einem gegebenen Takt muß von der Vorgeschichte des Schaltwerks lediglich der Übertrag aus dem vorhergehenden Takt bekannt sein.
- Demnach reichen zwei Zustände aus:
 - Zustand \bar{U} : Wird in dem Fall eingenommen, daß ein Übertrag aus der vorhergehenden Stelle zu berücksichtigen ist
 - Zustand $k\bar{U}$: Repräsentiert den anderen Fall (kein Übertrag)




Blockschaltbild des Serienaddierers

Eingabe: x und y Ausgabe: s
Zustandsspeicher für \bar{U} bzw. $k\bar{U}$




Automatengraph

 - Es ist ein Mealy-Schaltwerk nötig, da die Ausgabe von den aktuellen Werten der Eingabevariablen abhängen soll.
- Im Automatengraphen werden deshalb die Ausgabebelegungen an die Kanten geschrieben.
- Automatengraph des Serienaddierers:



Aufstellen der Automaten-tafel

 Aus dem Automatengraphen läßt sich die Automaten-tafel ableiten.



Automaten-tafel des Serienaddierers:

z	z^+ / s			
	$x y =$			
	00	01	10	11
$k\bar{U}$	$k\bar{U} / 0$	$k\bar{U} / 1$	$k\bar{U} / 1$	$\bar{U} / 0$
\bar{U}	$k\bar{U} / 1$	$\bar{U} / 0$	$\bar{U} / 0$	$\bar{U} / 1$

Bei synchronen Schaltwerken werden stabile Zustände nicht gesondert markiert, da angenommen wird, daß alle Zustände bis zum nächsten Taktzyklus stabil sind.



Wahl der Zustandskodierung

- Bei **asynchronen Schaltwerken**:
 - Zustandskodierung **sehr kritisch**
 - Wahl einer geeigneten Zustandskodierung ist für das Funktionieren des Schaltwerks entscheidend
- Bei **synchronen Schaltwerken**:
 - Zustandskodierung **unkritisch**
 - Ein synchrones Schaltwerk funktioniert grundsätzlich mit jeder eindeutigen Zustandskodierung
- Eine gute Zustandskodierung kann bei synchronen Schaltwerken jedoch den Schaltungsaufwand reduzieren
 - Zustandskodierung minimaler Länge bei k Zuständen:

$$\lceil \lg k \rceil = \text{minimale Anzahl der Flipflops}$$



Zustandskodierung beim Serienaddierer

- Zustandskodierung trivial, da nur zwei Zustände \ddot{u} und $k\ddot{u}$
 - Nur eine Zustandsvariable \ddot{u}

	z	\ddot{u}
$k\ddot{u}$		0
\ddot{u}		1

- Erzeugen der Ausgabe- und Übergangs-Schaltnetze:
 - Einsetzen der Zustandskodierung in die Automatentafel
 - **Kodierte Ablaufabelle** des Schaltwerks



Kodierte Ablaufabelle

z	\ddot{u}					
$k\ddot{u}$	0	Zustandskodierung				
\ddot{u}	1					

z	z^+ / s			
	$x \ y =$			
	00	01	10	11
$k\ddot{u}$	$k\ddot{u}/0$	$k\ddot{u}/1$	$\ddot{u}/1$	$\ddot{u}/0$
\ddot{u}	$k\ddot{u}/1$	$\ddot{u}/0$	$\ddot{u}/0$	$\ddot{u}/1$

	\ddot{u}^t	x^t	y^t	\ddot{u}^{t+1}	s^t
$k\ddot{u}$	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	1
	0	1	1	1	0
\ddot{u}	1	0	0	0	1
	1	0	1	1	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	1	1



Anmerkungen

- Aus der kodierten Ablaufabelle lassen sich bereits die **Funktionsausdrücke der Ausgabeschaltnetze** ableiten
- Zur Erzeugung der **Schaltnetze der Überföhrungsfunktion** muß zuvor noch der verwendete **Flipflop-Typ** festgelegt werden
- Jeder Flipflop-Typ muß anders angesteuert werden
- Die **Wahl eines Flipflop-Typs** beeinflusst die Größe der Überföhrungsschaltnetze.
- Auch die Güte einer Zustandskodierung kann nur im Hinblick auf einen bestimmten Flipflop-Typ beantwortet werden.



Wahl des Flipflop-Typs

- Der Serienaddierer soll mit JK-Flipflop realisiert werden.
- Ansteuertabelle des JK-Flipflops:

q^t	q^{t+1}	j	k
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0




Ansteuerung des Flipflops

- Kodierte Ablaufabelle wird um die Ansteuerungseingänge des Flipflops erweitert:

	\ddot{u}^t	x^t	y^t	\ddot{u}^{t+1}	s^t	j^t	k^t
	0	0	0	0	0	0	-
	0	0	1	0	1	0	-
	0	1	0	0	1	0	-
	0	1	1	1	0	1	-
	1	0	0	0	1	-	1
	1	0	1	1	0	-	0
	1	1	0	1	0	-	0
	1	1	1	1	1	-	0



Minimierte Ausgangs- und Ansteuernetze

 


$$j^t = (x y)^t$$

$$k^t = (\bar{x} \bar{y})^t$$

$$s^t = (x \bar{y} \bar{u} \vee \bar{x} y \bar{u} \vee x y \bar{u} \vee \bar{x} \bar{y} \bar{u})^t = (x \leftrightarrow y \leftrightarrow \bar{u})^t$$



Realisierung des Serienaddierers

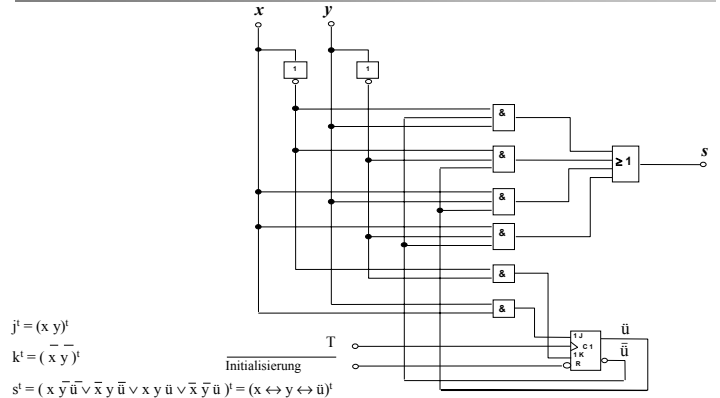

$$j^t = (x y)^t$$

$$k^t = (\bar{x} \bar{y})^t$$

$$s^t = (x \bar{y} \bar{u} \vee \bar{x} y \bar{u} \vee x y \bar{u} \vee \bar{x} \bar{y} \bar{u})^t = (x \leftrightarrow y \leftrightarrow \bar{u})^t$$



Modul 4: Schaltwerke

- Formale Grundlagen
 - Endliche Automaten
- Asynchrone Schaltwerke, Flip-Flops
- Synchrone Schaltwerke
- Spezielle Schaltwerke
 - Register, Zähler, Schieberegister




Register

- Lineare Anordnung von Flipflops zur Speicherung mehrerer Bits (Bitvektor).
- Die Flipflops werden mit einem gemeinsamen Takt angesteuert.
- Einfachstes Register:
 - Unverkoppelt nebeneinandergesetzte D-Flipflops.
- Im allgemeinen werden die Flipflops durch zusätzliche gemeinsame Steuersignale beeinflusst.



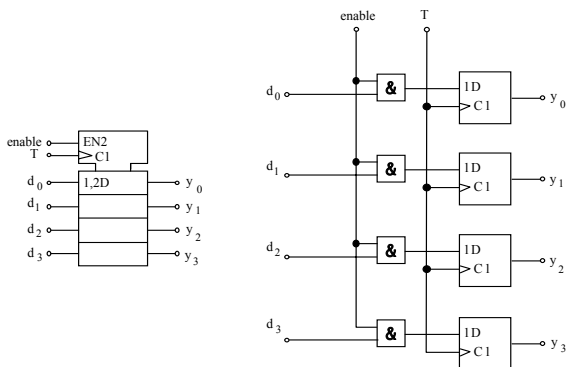4-Bit-Register aus D-Flipflops mit Freigabesignal




Nur wenn "enable" = 1 ist, werden die Daten übernommen.




Schieberegister (1)

 - Kette von in Reihe geschalteten Registern oder D-Flipflops
- Der Ausgang eines Speicherelements ist jeweils mit dem Eingang des nächsten verbunden.



Schieberegister (2)

 - Division/Multiplikation durch/mit 2
- Interpretiert man die Bitfolge $y_3 y_2 y_1 y_0$ als Dualzahl, entspricht ein **Rechtsschieben** (mit $d = 0$) einer **Division durch 2** (ohne Rest).
- Schiebt man die Bitfolge ein Bit nach **links** (mit 0 als neuem letztem Bit), erhält man eine **Multiplikation mit 2**.




© 2011 Burkhard Stiller

M4 - 79



Schieberegister (3)

 - Umlaufspeicher/Ringzähler
- Verbindet man den seriellen Ausgang eines Schieberegisters mit seinem seriellen Eingang, erhält man einen Umlaufspeicher (Ringzähler), der eine Bitfolge beliebig lange zwischenspeichern kann und dabei im Kreise schiebt.




© 2011 Burkhard Stiller

M4 - 80



Konkreter Baustein: 74LS194 (1)

 

Funktionsmodi


Daten, die an den 4 Paralleleingängen d_1 bis d_4 anliegen, werden parallel geladen. Daten am Eingang werden s_1 seriell übernommen und die alten Registerinhalte nach unten weitergeschoben. Daten am Eingang s_r werden seriell übernommen und alte Registerinhalte nach oben weitergeschoben. Die aktuellen Registerinhalte werden über mehrere Takte gespeichert. Mit dem Rücksetz-Eingang \bar{r} kann man das Schieberegister auch asynchron rücksetzen.

© 2011 Burkhard Stiller

M4 - 81



Konkreter Baustein: 74LS194 (2)

 


© 2011 Burkhard Stiller

M4 - 82



Konkreter Baustein: 74LS194 (3)

 

© 2011 Burkhard Stiller

M4 - 83



Zähler (1)


- Zähler erfüllen in digitalen Systemen mehrere Aufgaben:
- Man kann **Impulse abzählen**.
- Man kann **aufeinanderfolgende Adressen** eines Speichers **adressieren** (z.B. bei Programmzählern) oder **aufeinanderfolgende Arbeitsschritte kontrollieren** (bei Steuerwerken).
- Eine vorgegebene Impulsfolge lässt sich in der Frequenz reduzieren, der Zähler wirkt als **Frequenzteiler**. Dabei macht man sich die Tatsache zunutze, dass sich das Bit i einer Zahl $Z_n \dots Z_1 \dots Z_0$ nur 2^{-i} mal so oft ändert wie Bit 0, wenn diese Zahl fortlaufend inkrementiert wird.

© 2011 Burkhard Stiller

M4 - 84



Zähler (2)

 


Grundlegendes Übergangsdiagramm

Anmerkungen

- Durch Modifizierung der Grundstruktur:
→ Setz- oder Rücksetzeingänge, Freigabeeingang oder eine Möglichkeit, vorwärts und rückwärts zu zählen.
- Sind die Zustände dual kodiert (Zustand Z_i wird mit der Dualzahl i kodiert), liegt ein **Dualzähler** vor.
- Abhängig von der Länge n des Zählzyklus wird ein Zähler als **Modulo- n -Zähler** bezeichnet.
- Ist $n = 2^m$, so handelt es sich um einen **m -stelligen Zähler**.

Asynchrone Zähler

 - Die Größe des Ansteuerschaltnetzes wächst mit zunehmender Bitanzahl stark an.
- Aus diesem Grund sind asynchrone Zähler (engl.: **ripple counter**) attraktiv.



Realisierung eines asynchronen 3-stelligen Dualzählers

Nachteile asynchroner Zähler

- Diese **Schaltung ist langsamer**, da jedes Flipflop erst dann reagiert, wenn das vorhergehende Flipflop von 1 nach 0 umgeschaltet hat.
- Außerdem ändern sich die Ausgänge der Schaltung nicht gleichzeitig.

